

IV: LagartijaX4

Para observar el funcionamiento del microprocesador se monta una simulación del componente `lagartijax4`; dicho componente está integrado por las dos etapas Stage 1 y Stage 2 conectadas dentro del `micro_core` el cual a su vez recibe las señales provenientes del `gcm`. El entorno de simulación muestra las señales, entradas y salidas de los componentes notables de cada uno de los módulos con el fin de mostrar el funcionamiento del microprocesador desde diferentes niveles de diseño.

Instrucciones de prueba

Se define en los registros de la memoria ROM una secuencia de instrucciones para realizar las 16 operaciones tanto aritméticas como lógicas disponibles sobre diferentes operandos, para posteriormente realizar un salto entre instrucciones como se detallará en las siguientes tablas.

registro	instrucción	registro	instrucción
0x0	0000000100000011	0x10	0011100110001111
0x1	0000010110000100	0x11	0111110111101100
0x2	0100000000011011	0x12	0111000010101111
0x3	0000100011101101	0x13	1000000000011001
0x4	0001000011101101	0x14	1000000000011010
0x5	0000110011000001	0x15	1000000000011011
0x6	0101010011000001	0x16	1000000000011100
0x7	0001101111000101	0x17	1000000000011101
0x8	0001111111000101	0x18	1000000000011110
0x9	0100010000010101	0x19	1000000000010100
0xA	0010000011001010	0x1A	1000000000010101
0xB	0010010011101111	0x1B	1000000000010110
0xC	0110100101000110	0x1C	1000000000010111
0xD	0110110000000101	0x1D	1000000000011000
0xE	0011000110100100	0x1E	0111000010101111
0xF	0011010010001101	0x1F	1000000000010010

a)

registro	alu/pc	unidad	operando	operación	B	A	resultado	registro	alu/pc	unidad	operando	operación	B	A	resultado
0x0	ALU	aritmética	B	suma	8	3	01011	0x10	ALU	aritmética	B	decremento A	0	14	01101
0x1	ALU	aritmética	B	resta	12	4	01000	0x11	ALU	aritmética	B	transferencia B	5	0	00101
0x2	ALU	aritmética	ACM	suma	0	-11	10011	0x12	ALU	aritmética	B	transferencia B	-5	0	10101
0x3	ALU	aritmética	ACM	transferencia A	0	13	01101	0x13	ALU	lógica	B	transferencia B	10	5	01111
0x4	ALU	aritmética	ACM	transferencia B	0	13	01101	0x14	ALU	lógica	B	incremento B	3	6	01010
0x5	ALU	aritmética	B	incremento A	6	1	00010	0x15	PC	-	-	-	-	1E	0x1E
0x6	ALU	aritmética	B	incremento B	6	1	00111	0x16	ALU	aritmética	B	suma	0	9	-
0x7	ALU	aritmética	B	decremento A	7	5	00100	0x17	ALU	aritmética	B	suma	0	8	-
0x8	ALU	aritmética	B	decremento B	7	5	00110	0x18	ALU	aritmética	B	suma	0	7	-
0x9	ALU	lógica	B	decremento B	0	5	01010	0x19	ALU	aritmética	B	suma	0	6	-
0xA	ALU	aritmética	B	suma	7	8	01111	0x1A	ALU	aritmética	B	suma	0	5	-
0xB	ALU	aritmética	B	suma	10	-2	01000	0x1B	ALU	aritmética	B	suma	0	4	-
0xC	ALU	aritmética	B	resta	-10	2	11100	0x1C	ALU	aritmética	B	suma	0	3	-
0xD	ALU	aritmética	B	incremento A	0	-14	11101	0x1D	ALU	aritmética	B	suma	0	2	-
0xE	ALU	aritmética	B	incremento A	0	15	00000	0x1E	PC	-	-	-	-	1	0x1
0xF	ALU	aritmética	B	decremento A	0	-14	11111	0x1F	ALU	aritmética	B	suma	0	0	-

b)

Tabla 4.0. Ejemplo de un conjunto de 32 instrucciones. a) Instrucciones de 16 bits en binario. b) Instrucciones decodificadas.

Para el caso de la tabla anterior Tabla 4.0.b, la primera columna corresponde a la dirección de la instrucción dentro de la ROM. La siguiente columna indica si los datos son enviados a la ALU o al PC. De ser enviados a la ALU la columna *unidad* indica si se trata de una operación lógica o aritmética, la columna *operando* muestra el registro que se considera como segundo operando, ya sea el valor B leído en los bits 5-9 o el almacenado en el registro acumulador ACM. La columna *operación* muestra específicamente la operación a realizar. La columna B y A muestra el valor decimal de los operandos leídos en la instrucción, si los datos son enviados al PC, no se considera el operando B y en la columna A se muestra la dirección de memoria a la que se debe mover el PC.

Como se ha observado en las tablas anteriores, el conjunto de instrucciones realiza cada una de las operaciones disponibles en la ALU, tanto aritméticas (0x0 - 0x9) como lógicas (0xA - 0x18) y alternando valores positivos y negativos y a su vez especificando como segundo operando el valor almacenado en un momento dado en el acumulador (0x2, 0x6, 0x9, 0xC, 0xD, 0x11 y 0x12); posteriormente se realiza una serie de "saltos" entre registros de la ROM para finalmente regresar a la instrucción 0x12 y repetir el ciclo (fig.4.0.).

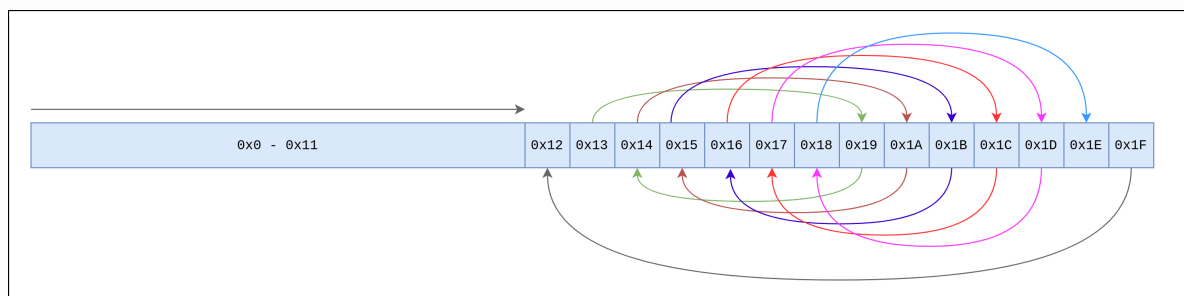


fig.4.0. Trayectoria del contador de programa en la memoria ROM.

Simulación

Manteniendo la convención de la frecuencia de $2.5GHz$, y por ende una señal de reloj con un periodo de $400ps$, tenemos que por cada instrucción, al microprocesador le llevará

$$t_{instrcn} = t_A + t_B + t_C + t_D + t_E = 5 \cdot T_{clk} = 5 \cdot 400ps = 2000ps$$

como lo ilustra la siguiente figura:

 


fig.4.1. Ejemplo de tiempo de ejecución de una instrucción y los respectivos pulsos del GMC. Observamos que la señal E se considera como la primera dentro del ciclo, esto debido a que es la señal que permite obtener una instrucción desde la ROM.

Nota: Debido a que independientemente de que el ciclo de la instrucción comience con la señal E, la primer señal enviada por el GCM es la señal A, lo cual tendrá como consecuencia un tiempo "muerto" de 1600ps al realizar la ejecución de la primera instrucción.

La siguiente serie de figuras muestra la simulación del programa descrito anteriormente, para las operaciones aritméticas y lógicas se destaca el valor de los operandos y el resultado cargado en los registros ACC y ACM. Para observar el salto entre instrucciones se destaca el valor del bus de dirección del PC.

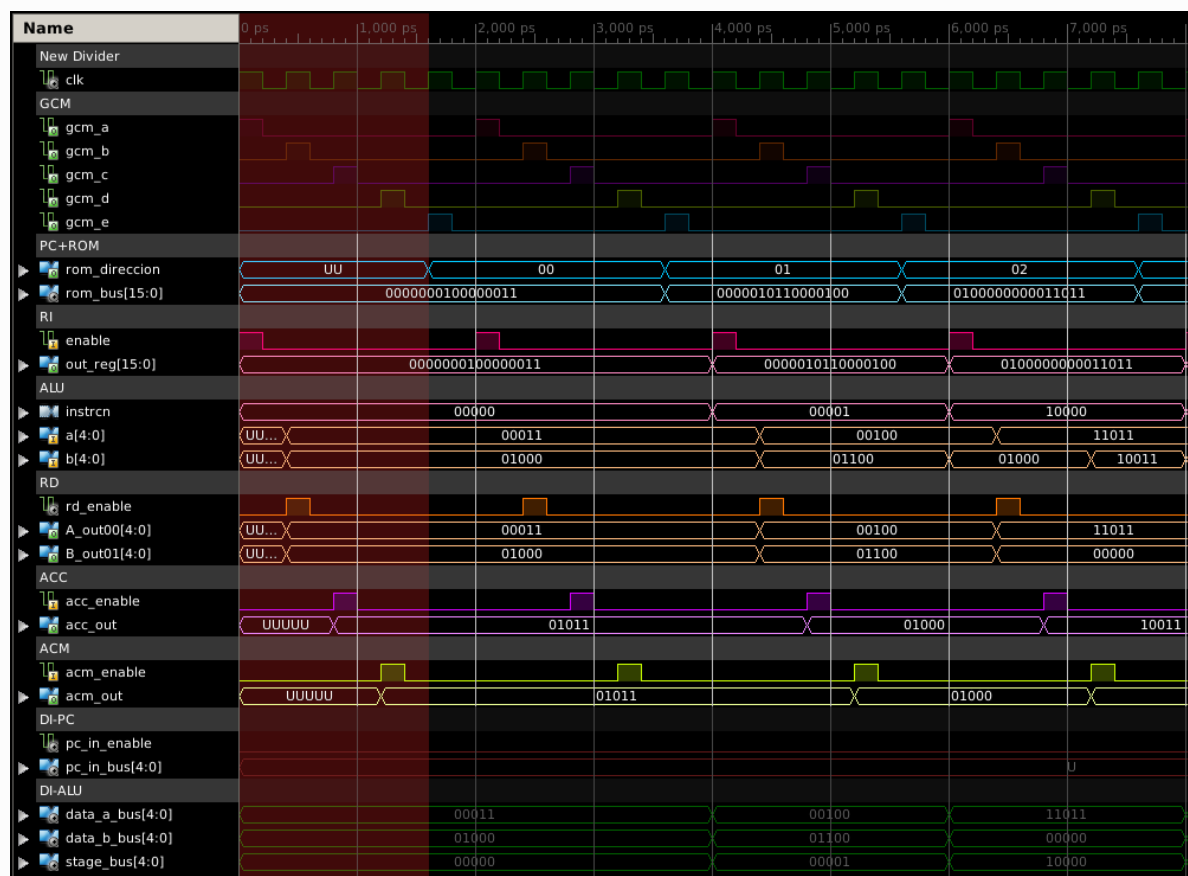


fig.4.2. Instrucciones: 0x0 - 0x2 . La parte sombreada en rojo corresponde a los 1600ps mencionados en la fig.4.1.

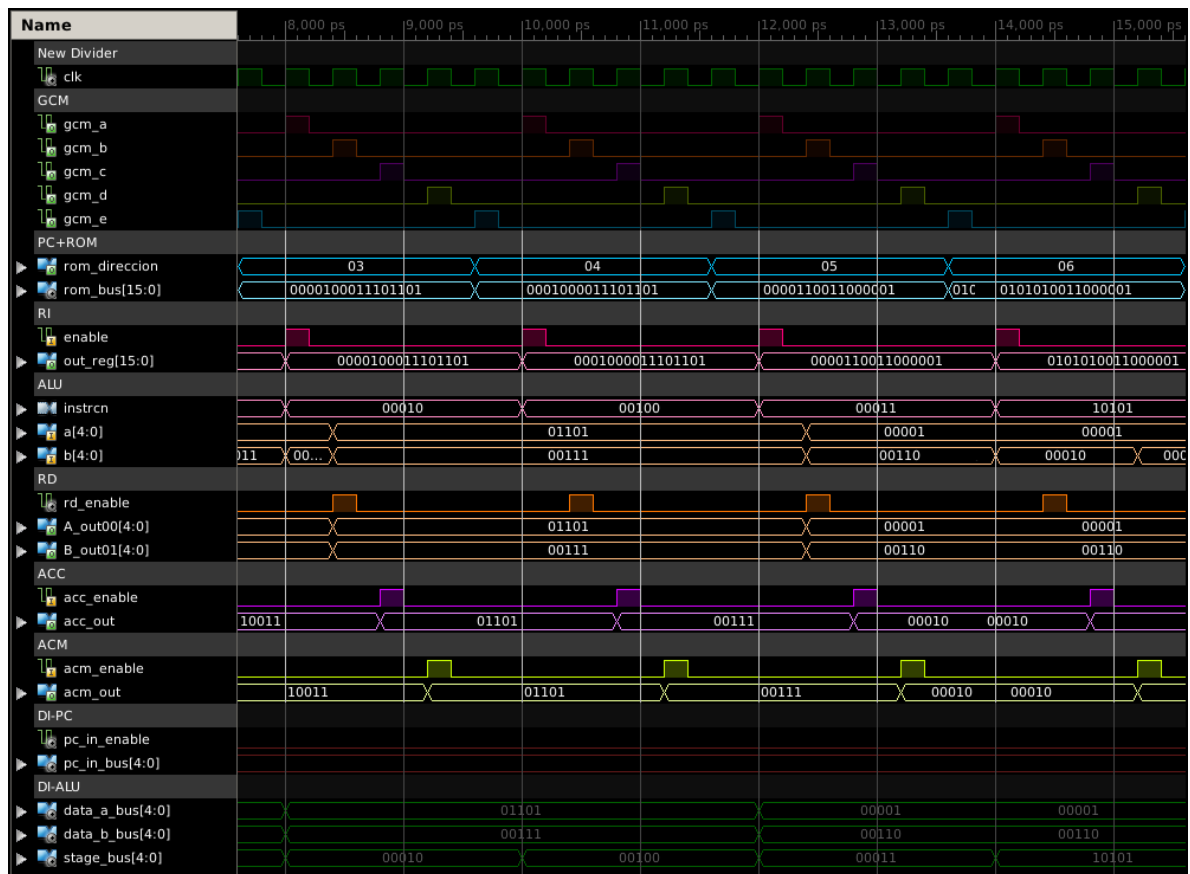


fig.4.3. Instrucciones: 0x3 - 0x5 .

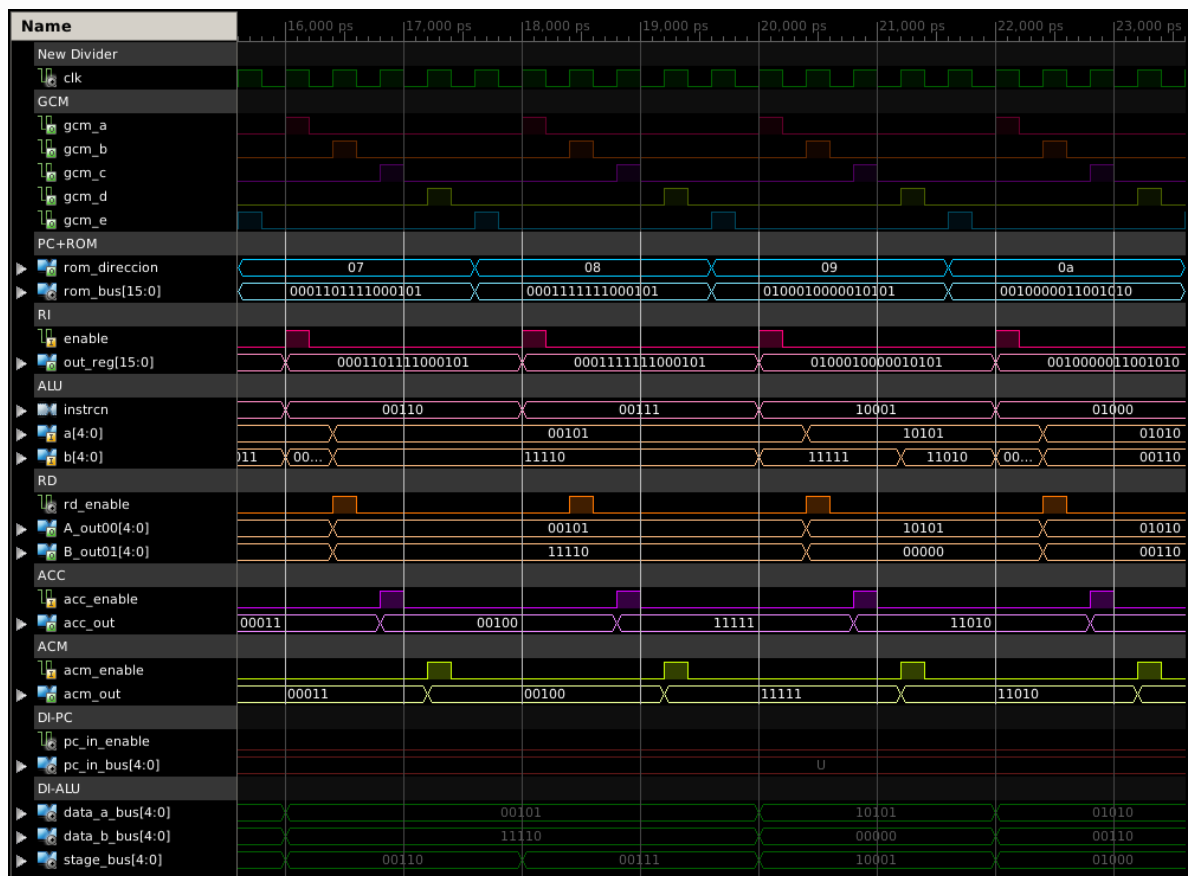


fig.4.4. Instrucciones: 0x7 - 0xA .

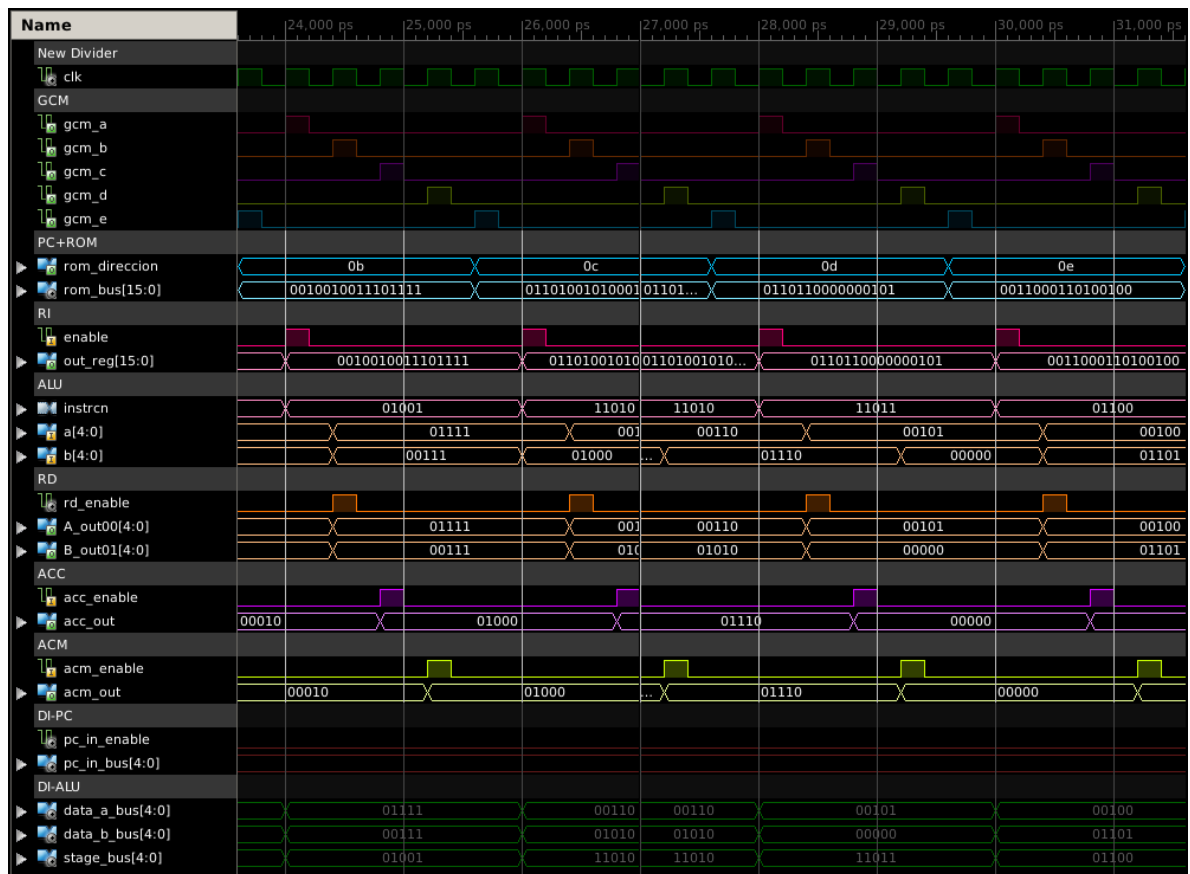


fig.4.5. Instrucciones: 0xB - 0xE .

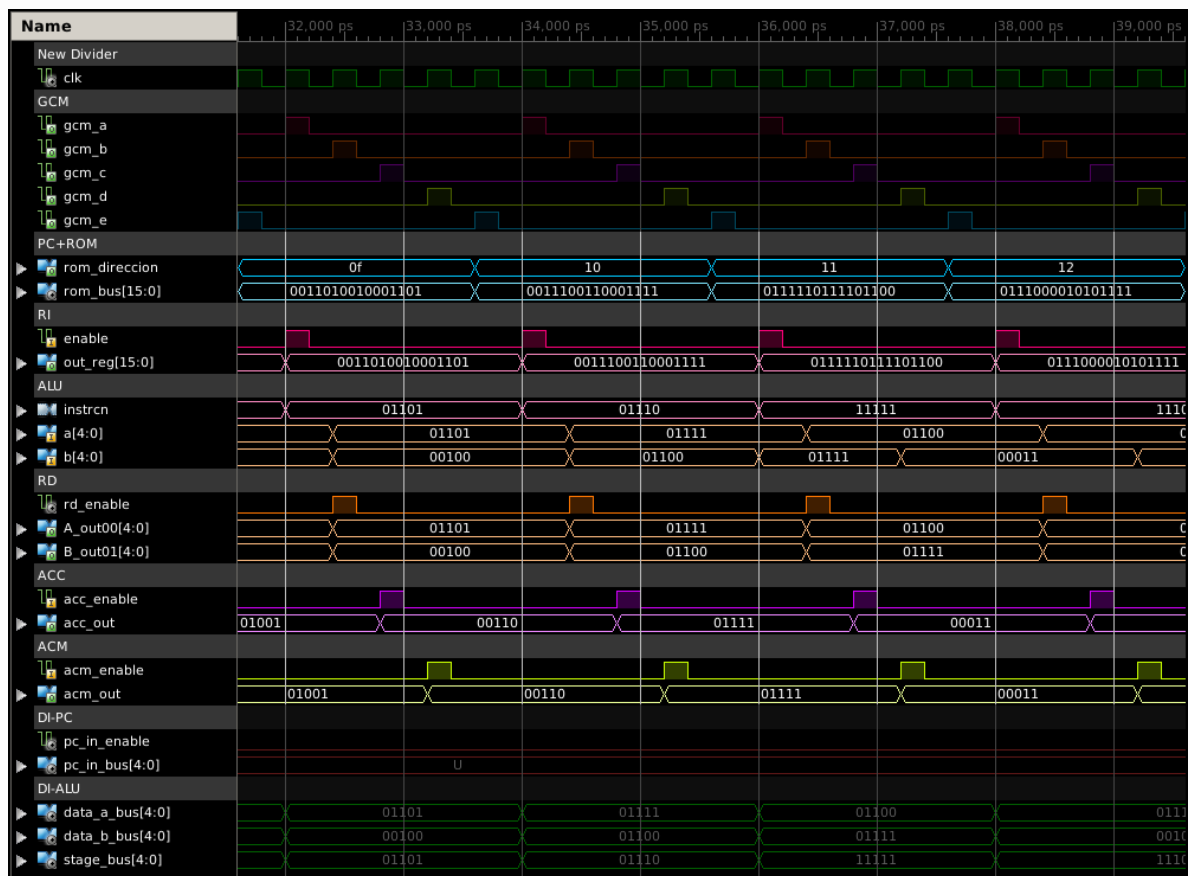


fig.4.6. Instrucciones: 0xF - 0x12 .

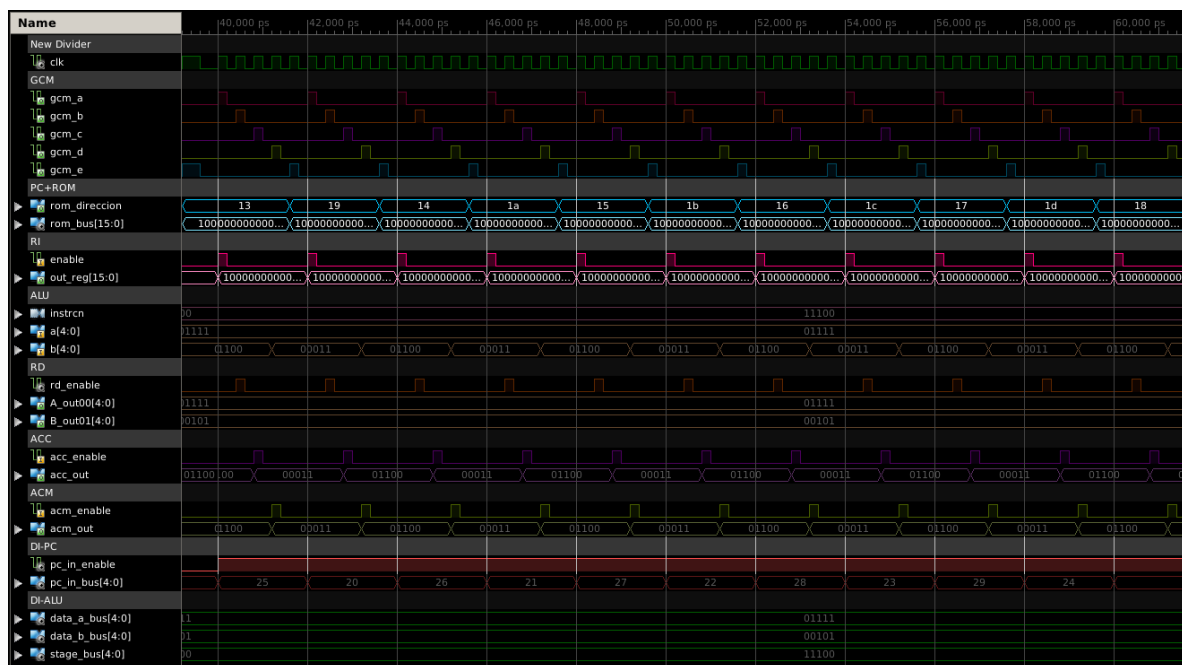


fig.4.7. Instrucciones: **0x13** - **0x18** . Se observa el "salto" entre instrucciones ilustrado en la fig. 4.0. La señal **pc_in_enable** se activa para indicar al PC un salto a la dirección indicada en el **pc_in_bus** .

 


fig.4.8. Instrucciones: **0x1e** - **0xb** . Una vez que se alcanza la dirección **0x1e** se realiza la operación, el contador de programa pasa a la siguiente instrucción **0x1f** para después volver a **0x12** y repetir el ciclo iniciado en **0x13** .

Conclusión

El objetivo del diseño e implementación del Microprocesador de 4 bits "**LagartijaX4**", se centra principalmente en analizar los componentes mínimos que integran un procesador así como las fases que implica la ejecución de una simple instrucción; esto se pretende lograr con los diagramas, tablas de verdad, descripciones, simulaciones y código que integran el presente proyecto de diseño. La segmentación del proyecto en fases se ha hecho con la finalidad de poder agregar funcionalidades, módulos o componentes de forma efectiva; tal es el caso de la **micro_stage3** en la que el equipo

nos encontramos trabajando actualmente, la cual tiene como objetivo incluir un componente de memoria RAM en el microprocesador y de esta forma hacer la transición de la arquitectura Von Neumann a arquitectura Harvard.

Finalmente, hablando como equipo, podemos decir que el proceso que ha supuesto llevar a cabo este diseño e implementación ha requerido de la compilación y estudio de una porción considerable de teoría, metodologías, técnicas, estructuras, dispositivos y demás conceptos relacionados con la arquitectura de computadoras y por ende el Diseño Digital, lo cual tiene como consecuencia una mayor comprensión de lo que es la computación hoy en día. El familiarizarse con el trabajo de un microprocesador a diferentes escalas trae consigo una ventaja en todos los aspectos que conforman nuestra formación, pues con ello los criterios y consideraciones que se tomen a la hora de desenvolvernos profesionalmente en cualquier área de la carrera, estará influenciado por este conocimiento.

Escuela Superior de Cómputo - Arquitectura de computadoras

LAGARTIJAX4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



ESCOM
