

Para implementar esta función se agregaron dos bloques a la unidad aritmética, de control de operación `operation_control` y control de signo `sign_control`, estos, como se describe mas adelante, permiten manipular los operandos, el signo del resultado y la operación en sí, para lleva a cabo la instrucción solicitada con operandos de 4 bits con signo.

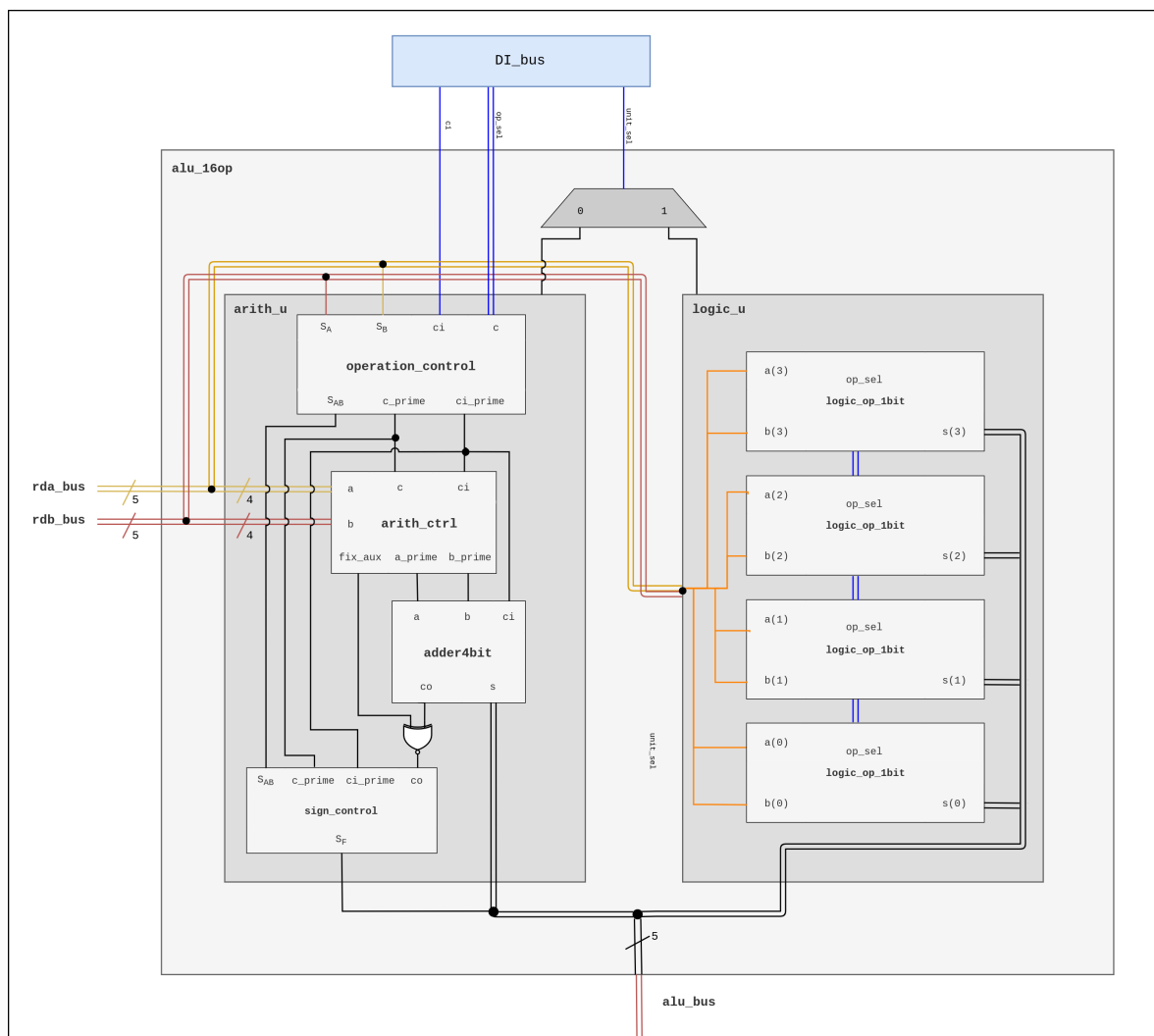


fig.3.1. Diagrama de la ALU de 16 Operaciones con signos

## Control de operación para suma/resta

Existe una equivalencia (Tabla 3.0) entre la suma con signos diferentes y la resta con signos iguales, es decir, según los signos de los operandos de entrada, la operación requerida se puede realizar considerando solamente la magnitud, la operación (suma o resta) equivalente correspondiente y finalmente realizando un ajuste en el signo del resultado de salida. La ventaja que esto supone se aprovecha para modelar el comportamiento del bloque de control de operación mostrado en la Tabla 3.1.

suma	$\Leftrightarrow$	resta
++	$\Leftrightarrow$	-+
+-	$\Leftrightarrow$	--
-+	$\Leftrightarrow$	++
--	$\Leftrightarrow$	+-

**Tabla 3.0.** Equivalencia de operaciones de suma y resta entre valores de diferentes signos. La ventaja principal de esta equivalencia es la posibilidad de realizar una operación con operandos de signo diferente mediante una operación con operandos de signos iguales.

Recordando el formato de instrucción de 5 bits mencionado en la sección anterior, donde el valor de `op_sel & ci`, con `op_sel = c` para este caso, es igual a `000` correspondiente a la operación de suma y el valor `001` correspondiente a la operación de resta; tenemos que en función de los signos de los operandos de entrada A y B ( $S_A$  y  $S_B$  respectivamente), se modifica el bit  $ci$  para realizar la operación contraria; esto con la finalidad de ejecutar una operación equivalente como se muestra en la Tabla 3.0.

La siguiente tabla, muestra como salidas el bit de la operación prima  $ci\_prime$  y el signo equivalente  $S_{AB}$  de los operandos.

$c \& ci$	$S_A$	$S_B$	$ci\_prime$	$S_{AB}$
000	0	0	0	0
000	0	1	1	1
000	1	0	1	0
000	1	1	0	1
001	0	0	1	0
001	0	1	0	0
001	1	0	0	1
001	1	1	1	1

$ci\_prime$	$S_{AB}$
$ci \oplus S_A \oplus S_B$	$S_B$

**Tabla 3.1.** Tabla de verdad del control de operación para la suma y resta. Ecuaciones booleanas resultantes para las salidas  $ci\_prime$  y  $S_{AB}$ .

## Control de signo para suma/resta

Conociendo el signo de ambos ( $S_{AB}$ ), la operación equivalente u operación prima y el acarreo de salida  $co$  del sumador, definimos la tabla del bloque de control de signo donde la salida  $S_F$  indica si es necesario alterar el signo del resultado para mantener la coherencia de este. En la operación suma, por ejemplo, los signos pasan igual y en la resta depende del signo y del operando mayor.

$c\_prime$	$S_{AB}$	$co$	$\underline{S_F}$
000	0	0	0
000	0	1	0
000	1	0	1
000	1	1	1
001	0	0	0
001	0	1	1
001	1	0	1
001	1	1	0

$S_F$
$[(not\ ci\_prime)\ and\ S_{AB}] \ or\ [ci\_prime\ and\ (S_{AB} \oplus co)]$

**Tabla 3.2.** Tabla de verdad del control de signo para la suma y resta y ecuación booleana de salida para  $S_F$ .

## Control de operación para transferencia, incremento y decremento

Para estas operaciones aritméticas restantes, se usaron las equivalencias entre el incremento de signo positivo y el decremento de signo negativo y viceversa, con el fin de definir el comportamiento del control de operación y signo en estas operaciones; cabe mencionar que la operación transferencia no requiere de esta función.

$S_{AB}$	$c \ \& \ ci$		$\underline{c\_prime}$	$\underline{ci\_prime}$	$\underline{S_F}$
0	010	transferencia A	01	0	0
1	010	transferencia A	01	0	1
0	100	transferencia B	10	0	0
1	100	transferencia B	10	0	1
0	011	incremento A	01	1	0
0	101	incremento B	10	1	0
0	110	decremento A	11	0	0
0	111	decremento B	11	1	0
1	011	incremento A	11	0	1
1	101	incremento B	11	1	1
1	110	decremento A	01	1	1
1	111	decremento B	10	1	1

	transferencia/incremento A	transferencia/incremento B	decremento A y B
$c\_prime(0)$	$ci \text{ and } S_A$	1	$[(not\ ci) \text{ and } (not\ S_A)] \text{ or } ci$
$c\_prime(1)$	1	$ci \text{ and } S_B$	$(not\ ci) \text{ or } [ci \text{ and } (not\ S_B)]$
$ci\_prime$	$ci \text{ and } (not\ S_A)$	$ci$	$ci \text{ or } [(not\ ci) \text{ and } S_A]$
$S_{AB}$	$S_A$	$S_B$	$[(not\ ci) \text{ and } S_A] \text{ or } (ci \text{ and } S_B)$

**Tabla 3.3.** Tabla de verdad del control de signo para el incremento, decremento y transferencia.  
Ecuaciones de salida para  $c\_prime(0)$ ,  $c\_prime(1)$ ,  $ci\_prime$  y  $S_{AB}$ .

### Control de signo para la transferencia, incremento y decremento

$S_{AB}$	$c\_prime$	$\underline{S_F}$
0	010	0
1	010	1
0	100	0
1	100	1
0	011	0
0	101	0
0	110	0
0	111	0
1	110	1
1	111	1
1	011	1
1	101	1

$S_F$
$S_{AB}$

**Tabla 3.4.** Tabla de verdad del control de signo para el incremento, decremento y transferencia y ecuación de salida para  $S_F$ .

## Simulación

Se realizaron 5 simulaciones para cada operación aritmética (suma, resta, transferencia, incremento y decremento) para visualizar el comportamiento de la ALU con la implementación descrita anteriormente. Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos.

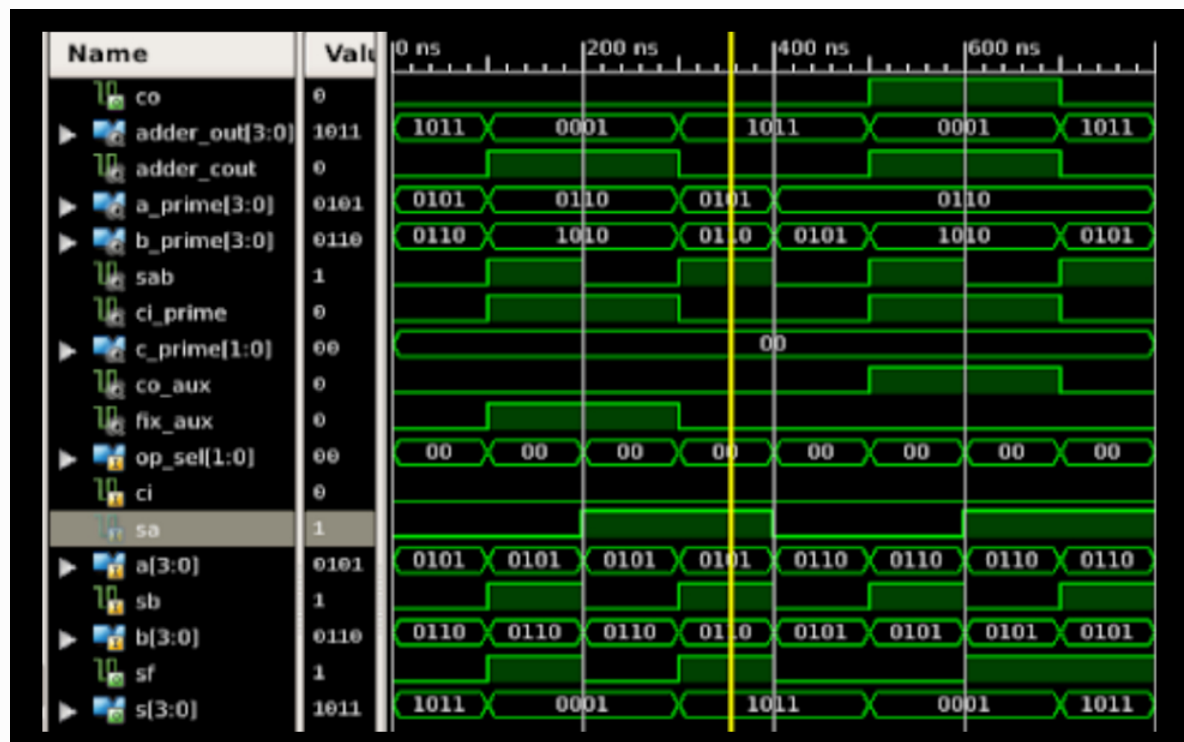


fig.3.2. Suma: los primeros 4 ciclos son con  $B > A$  y los siguientes 4 ciclos son para  $A > B$ , ambos con cada combinación de signos.



fig.3.3. Resta: los primeros 4 ciclos son con  $B > A$  y los siguientes 4 ciclos son para  $A > B$ , ambos con cada combinación de signos.

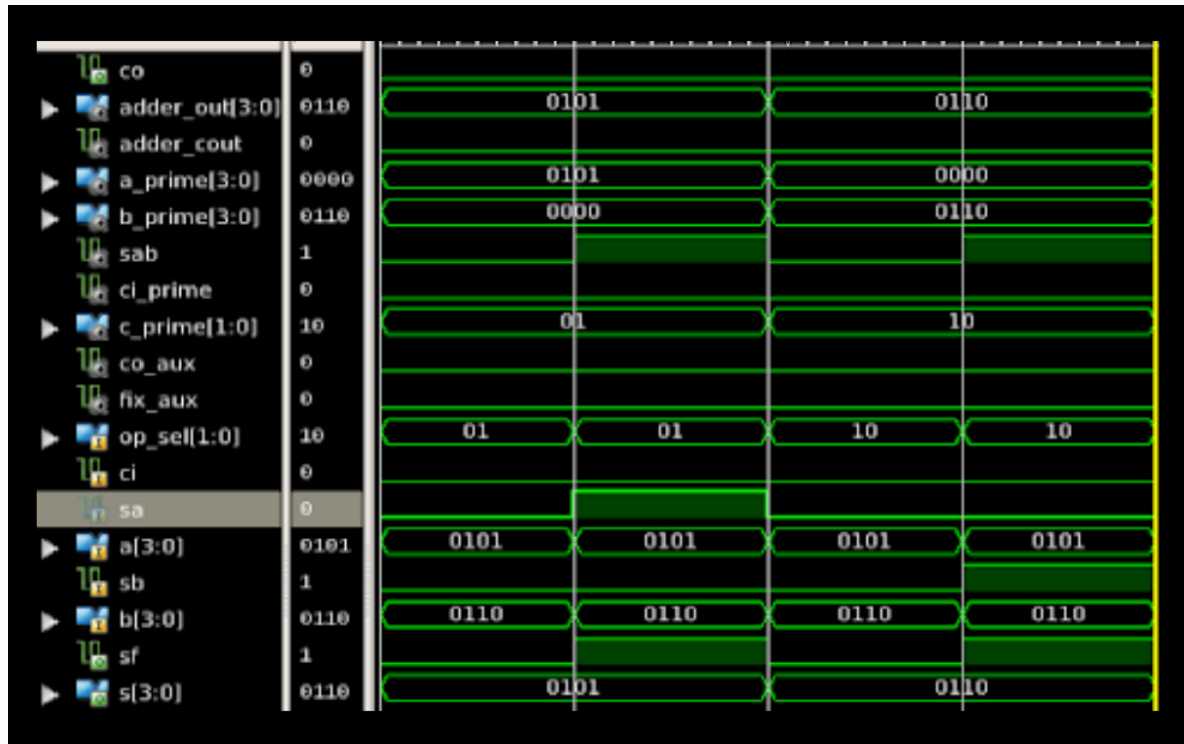


fig.3.4. Transferencia: los primeros 2 ciclos son la operación transferencia de A con signo positivo y negativo, los siguientes 2 son para la transferencia de B.


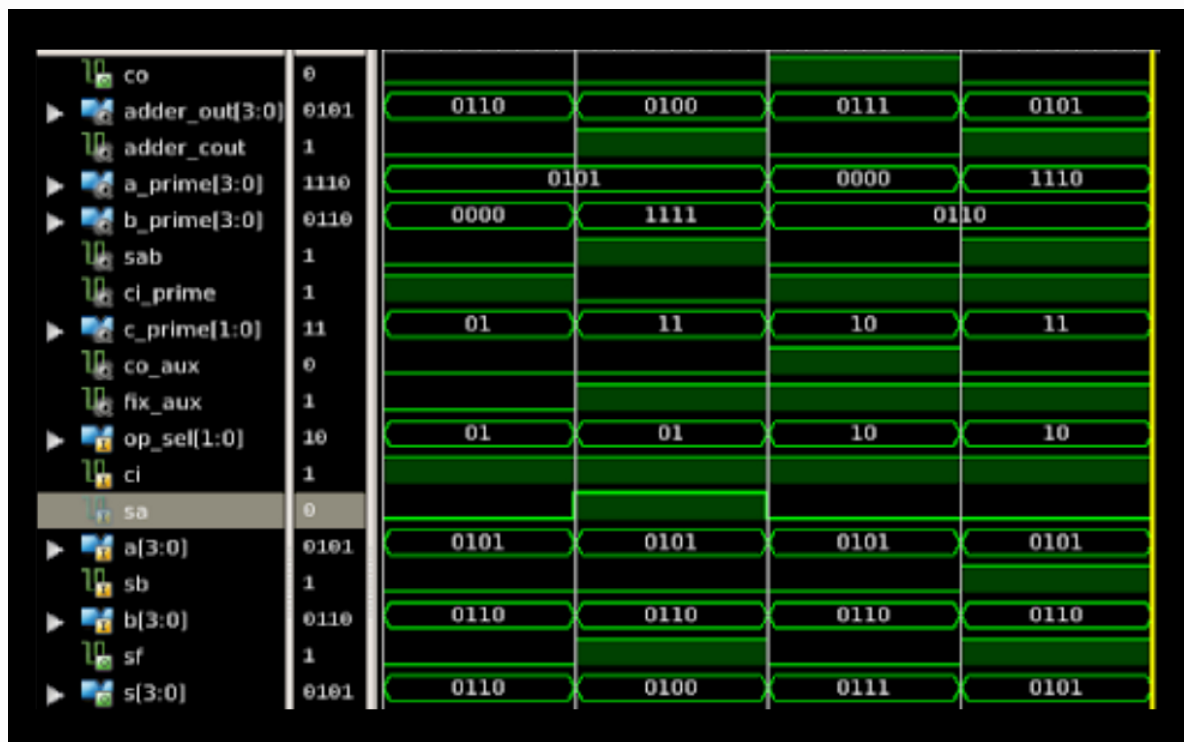



fig.3.5. Incremento: los primeros 2 ciclos son la operación incremento de A con signo positivo y negativo, los siguientes 2 son para la incremento de B.

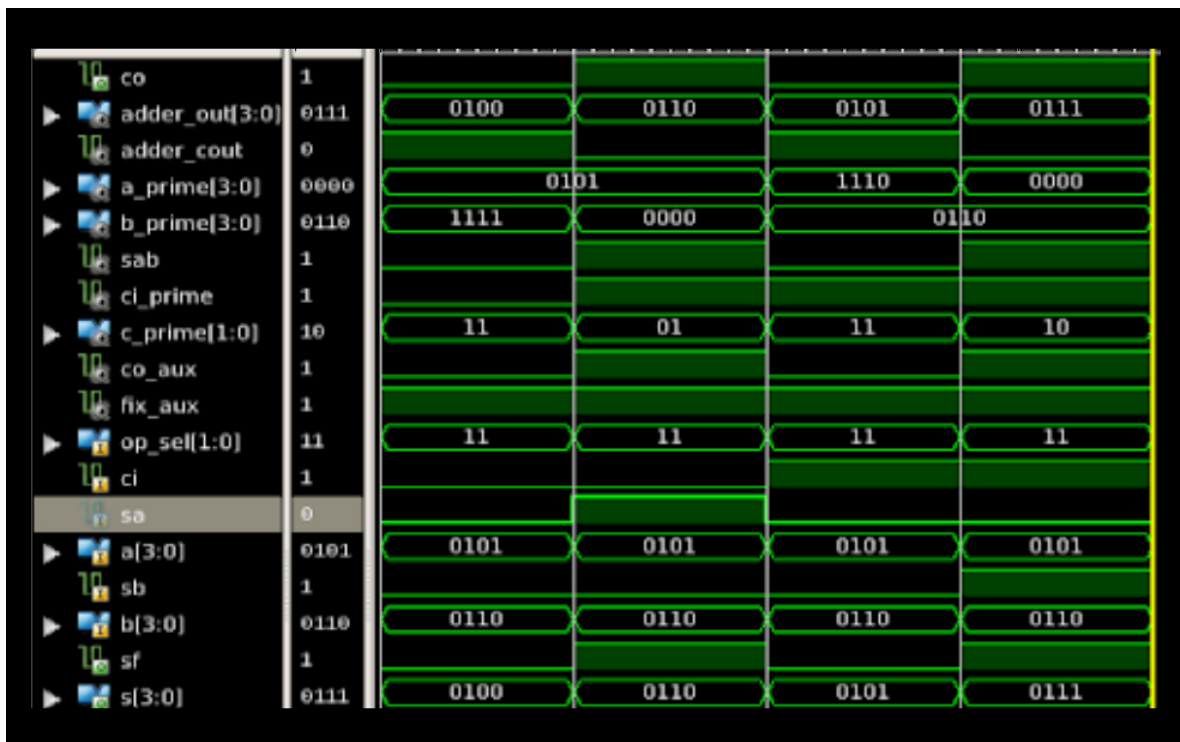
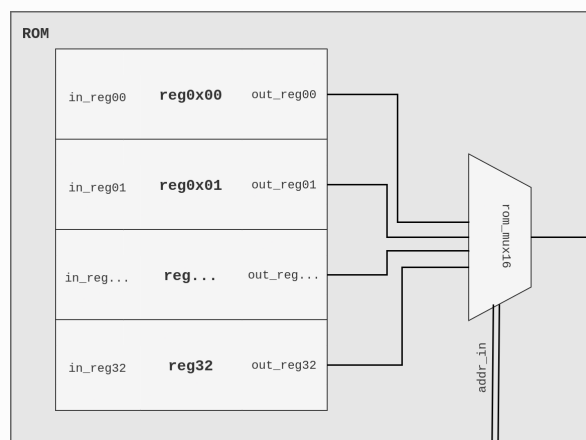
## ROM

Una memoria ROM es un dispositivo digital que permite almacenar y acceder a la información aunque se apague el dispositivo, en un microcontrolador la memoria ROM se usa para almacenar las instrucciones y a veces variables que no cambian. Para que el microcontrolador pueda funcionar independientemente es necesario incorporarle un modulo de memoria que nos permitirá ejecutar las instrucciones secuencialmente al acceder a una dirección mediante el contador de programa.

Una memoria ROM consiste en  $2^n$  registros de m bits, m multiplexores de n bits de selección que permite acceder a los m bits de un registro, a la línea de selección de la memoria ROM se le conoce como dirección de memoria, ya que cada registro corresponde con un valor de esta dirección de memoria, en la figura 3.7 se muestra el esquema de la memoria ROM utilizada.





En este caso se uso una memoria ROM con 32 registros de 16 bits y una linea de selecci3n de 5 bits `addr_in` , se selecciono el tama1o de 32 registro ya que esta memoria es unicamente para pruebas, los registros son de 16 bits que corresponde con el formato de instrucci3n del microcontrolador.

## Registro de instrucci3n RI + Decodificador de instrucci3n

El registro de instrucci3n almacena y entrega la instrucci3n que se obtiene de la memoria ROM al activarse el ciclo de reloj correspondiente al decodificador de instrucci3n, este se encarga de obtener los datos de la instrucci3n y preparar los registros necesarios para realizar la operaci3n en el ciclo de la ALU, que puede ser activar la entrada del contador de programa e ingresar una nueva direcci3n o colocar las entradas en los registros de datos as3 como la operaci3n a realizar en la ALU. Este modulo se puede representar como un demultiplexor que recibe la instrucci3n y la env3a al contador de programa o a la ALU.

## Contador de programa PC

El contador de programa (PC) es un registro del procesador de un computador que indica la posici3n donde est3 el procesador en su secuencia de instrucciones. Para que el microcontrolador pueda funcionar independientemente es necesario este componente, puesto que nos permite acceder a una direcci3n de memoria y ejecutar las instrucciones.

Un contador de programa simplemente realiza la funci3n de contador, llevando el registro de las instrucciones que se est3n ejecutando y cuando se manda a llamar el `in_enable` , realiza una instrucci3n especifica, en la figura 3.8 se muestra el diagrama del componente implementado.

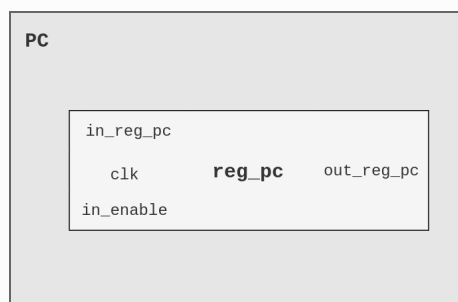


fig.3.8. El puerto entrada `in_reg_enable` recibe un se1al en alto cuando se debe hacer un "salto" a la direcci3n indicada en puerto de entrada de 5 bits `in_reg_pc` . El puerto de salida `out_reg_pc` se conecta mediante un bus a la ROM para obtener de la direcci3n especificada la instrucci3n de 16 bits. El puerto de entrada `clk` recibe la se1al del E del GCM para secuenciar de forma correcta el funcionamiento del PC.

## Instrucci3n de 16 bits

El funcionamiento en conjunto de las dos etapas del microprocesador, implica el manejo de instrucciones con longitud de 16 bits. Dicha instrucci3n se conforma de 7 campos de longitud fija, que adem3s de contener la instrucci3n de 5 bits discutida anteriormente, integra el valor de los operandos A y B y en el 3ltimo bit se define un control para el flujo de los los datos; este control (bit 15) en bajo indica que los campos de datos A y B se consideran operandos de 5 bits cada uno y son enviados a la ALU para su operaci3n, en el caso contrario de tener un valor alto en este bit, ambos campos se


consideran una dirección de 5 bits, la cual se envía al contador de programa para que ejecute un "salto" a dicha dirección dentro de los registros de la memoria ROM.

15	14	13	11-12	10	9-5	4-0
alu	regmux_sel	unit_sel	op_sel	carry_in	dato B	dato A

Tabla 3.5. Formato de instrucción de 16 bits
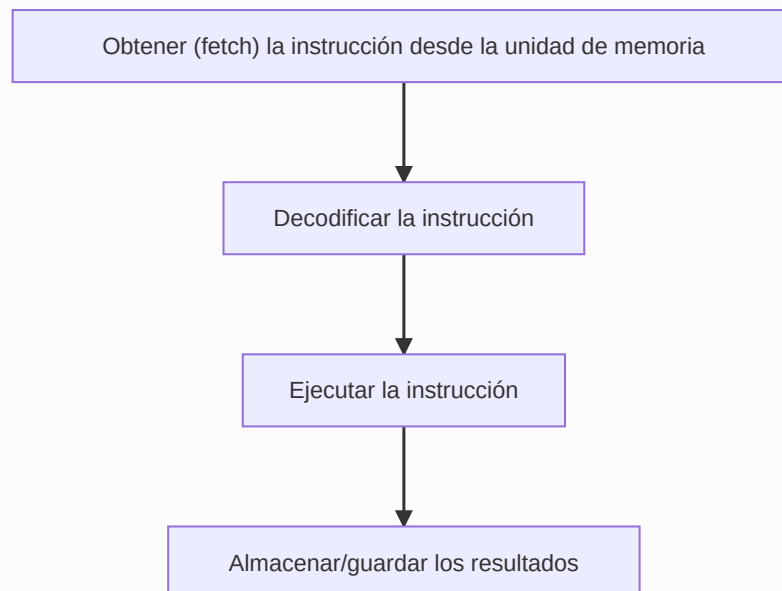
## GCM

Como se ha mencionado anteriormente y como se ha observado en las simulaciones del **micro\_stage1**, el GCM es el componente encargado de controlar el proceso secuencial en la ejecución de una instrucción en un programa. Podemos definir de forma elemental y resumida como el componente en el cual a partir de una señal de entrada de un oscilador, envía a la salida un conjunto de señales secuenciadas a los componentes del microprocesador. Estas señales de salida se pueden identificar dentro de 4 acciones principales:



En el diseño del microprocesador establecimos que la segmentación de este se da en función del conjunto de señales provenientes del GCM A-E. La siguiente tabla muestra el identificador de la señal y la acción que se realiza durante su tiempo en alto.

Señal	Acción
A	Cargar instrucción desde la memoria en el registro de instrucción RI
B	Cargar los datos de entrada a la ALU en el registro RD
C	Almacenar el resultado de la operación procedente de la ALU en el registro ACC
D	Cargar en el registro ACM el valor almacenado en el registro ACC
E	Aumentar o modificar el contador del programa

# Descripción

La descripción del **Generador de Ciclo de Máquina** se puede hacer mediante un contador de anillo de 5 bits cuya comportamiento se describe en la Tabla 3.5. A la salida de este contador se conecta un codificador de 5 entradas a 5 salidas el cual se encarga de enviar el bit encendido del estado actual del contador al puerto de salida correspondiente a la salida A-E, según sea el caso.

oscilator	gcm_count	gcm_count'	Salida
1	00001	00010	A
1	00010	00100	B
1	00100	01000	C
1	01000	10000	D
1	10000	00001	E

Tabla 3.6. Tabla de estados del contador de anillo utilizado en el GCM.

 


fig.3.9. Diagrama a bloques del GCM.

## Simulación

La siguiente figura muestra la simulación correspondiente al GCM. Se muestran los ciclos a diferentes escalas de tiempo con un periodo de 400ps.

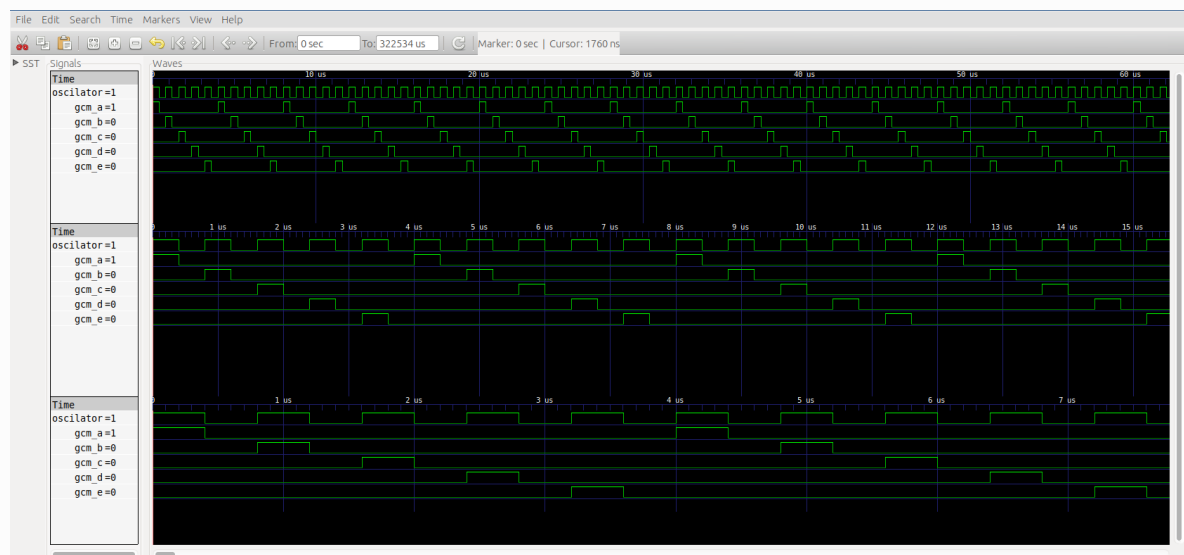


fig.3.10. Simulación del funcionamiento del GCM con las 5 señales A-E.